

Šablony v 1.1

Hradlové pole

Family	Cyclone IVE
Device	EP4CE6E22C8

Projekt – zdrojový soubor

```
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;

entity name is
    Port (
        --      in, out ports
    );
end name;

architecture Behavioral of name is
    --      signals
begin
    --      architecture body
end Behavioral;
```

Komponenta

Vkládá se do části **signály**.

```
component <name>
Port (
    <name> : in std_logic;
    <name> : in std_logic_vector(x downto 0);
    <name> : out std_logic;
    <name> : out std_logic_vector(x downto 0)
);
end component;
```

Vkládá se do části **architecture**.

```
<instance>:<name>  
  Port map(  <io_komponenta1> => <signal1>,  
            <io_komponenta2> => <signal2>);
```

Porty

```
<name> :  in std_logic;  
<name> :  in std_logic_vector(x downto 0);  
<name> :  out std_logic;  
<name> :  out std_logic_vector(x downto 0);
```

Signály

```
signal <name> :  std_logic;  
signal <name> :  std_logic := '0';  
signal <name> :  std_logic_vector(x downto 0);  
signal <name> :  std_logic_vector(4 downto 0) := "10010";  
signal <name> :  std_logic_vector(x downto 0) := (others => '0');
```

Proměnné

```
variable <name> :  std_logic_vector(x downto 0);  
signal <name> :  std_logic_vector(4 downto 0) := "10010";  
signal <name> :  std_logic_vector(x downto 0) := (others => '0');
```

Nástupná a sestupná hrana

```
rising_edge(<clk>)  
falling_edge(<clk>)
```

Kombinační obvody

Základní hradla

```
<output> <= <input_1> and <input_2> and <input_3>
<output> <= <input_1> or <input_2> or <input_3>
<output> <= <input_1> xor <input_2> xor <input_3>
<output> <= not <input>
<output> <= not (<input_1> and <input_2> and <input_3>)
<output> <= <input_1> nand <input_2>
<output> <= not (<input_1> or <input_2> or <input_3>)
<output> <= <input_1> nor <input_2>
<output> <= <input_1> xnor <input_2> xnor <input_3>
```

Operátory

Přiřazení	<=
Sloučení (sjednocení)	&
<i>-- Spojení dvou signálů.</i>	
B <= A & C(7 downto 1);	

Podmínky - asynchronní

Select /When Statement

```
with <choice_expression> select
    <name> <= <expression> when <choices>,
    <expression> when <choices>,
    <expression> when others;
```

When /Else Statement

```
<name> <= <expression> when <condition> else
    <expression> when <condition> else
    <expression>;
```

Podmínky – synchronní

Case

```
process(<clock>)
begin
if ( <clock>'event and <clock> ='1') then
    case (<2-bit select>) is
        when "00" =>
            <statement>;
        when "01" =>
            <statement>;
        when "10" =>
            <statement>;
        when "11" =>
            <statement>;
        when others =>
            <statement>;
    end case;
end if;
end process;
```

Case se synchronním resetem

```
process(<clock>)
begin
if ( <clock>'event and <clock> ='1') then
    if ( <reset> = '1') then
        <statement>;
    else
        case (<2-bit select>) is
            when "00" =>
                <statement>;
            when "01" =>
                <statement>;
            when "10" =>
                <statement>;
            when "11" =>
                <statement>;
            when others =>
                <statement>;
        end case;
    end if;
end if;
end process;
```

If/Elsif/Else

```
process(<clock>)
begin
if ( <clock>'event and <clock> ='1') then
    if <condition> then
        <statement>
    elsif <condition> then
        <statement>
    else
        <statement>
    end if;
end if;
end process;
```

Komparátor

```
process(<clock>)
begin
if (<clock>'event and <clock> ='1') then
    if ( <input1> = <input2> ) then
        <output> <= '1';
    else
        <output> <= '0';
    end if;
end if;
end process;
```

Relační operátory

Rovnost	=
Větší než	>
Větší nebo rovno	>=
Menší než	<
Menší nebo rovno	<=
Nerovnost	/=

Dekodér

```
process(<clock>)
begin
    if ( <clock>'event and <clock> ='1') then
        if ( <reset> = '1') then
            <output> <= "0000";
        else
            case <input> is
                when "00" => <output> <= "0001";
                when "01" => <output> <= "0010";
                when "10" => <output> <= "0100";
                when "11" => <output> <= "1000";
                when others => <output> <= "0000";
            end case;
        end if;
    end if;
end process;
```

Kodér

```
process(<clock>)
begin
    if ( <clock>'event and <clock> ='1') then
        if (<reset> = '1') then
            <output> <= "00";
        else
            case <input> is
                when "0001" =>
                    <output> <= "00";
                when "0010" =>
                    <output> <= "01";
                when "0100" =>
                    <output> <= "10";
                when "1000" =>
                    <output> <= "11";
                when others =>
                    <output> <= "00";
            end case;
        end if;
    end if;
end process;
```

Převodník kódu


HEX/7 segment

```
--HEX-to-seven-segment decoder
--  HEX:  in   STD_LOGIC_VECTOR (3 downto 0);
--  LED:  out  STD_LOGIC_VECTOR (6 downto 0);
--
-- segment encoinputg
--      0
--      ---
--  5 |   | 1
--      ---  <- 6
--  4 |   | 2
--      ---
--      3

with HEX select
LED <= "1111001" when "0001", --1
      "0100100" when "0010",  --2
      "0110000" when "0011",  --3
      "0011001" when "0100",  --4
      "0010010" when "0101",  --5
      "0000010" when "0110",  --6
      "1111000" when "0111",  --7
      "0000000" when "1000",  --8
      "0010000" when "1001",  --9
      "0001000" when "1010",  --A
      "0000011" when "1011",  --b
      "1000110" when "1100",  --C
      "0100001" when "1101",  --d
      "0000110" when "1110",  --E
      "0001110" when "1111",  --F
      "1000000" when others;  --0
```

Multiplexer - asynchronní

Jednovstupý

 

```
Y <= A when (SEL = "00") else  
      B when (SEL = "01") else  
      C when (SEL = "10") else  
      D;
```

Zápis multiplexoru pomocí konstrukce with-select

```
with SEL select  
  Y <= A when "00",  
        B when "01",  
        C when "10",  
        D when others;
```

Multiplexer - synchronní

Zápis pomocí konstrukce case uvnitř procesu

```
process(A,B,C,D,SEL)  
begin  
  case SEL is  
    when "00" =>  
      Y <= A;  
    when "01" =>  
      Y <= B;  
    when "10" =>  
      Y <= C;  
    when others =>  
      Y <= D;  
  end case;  
end process;
```

Zápis pomocí konstrukce if - elsif uvnitř procesu

```
process(A,B,C,D,SEL)  
begin  
  if (SEL="00") then  
    Y <= A;  
  elsif (SEL="01") then  
    Y <= B;  
  elsif (SEL="10") then
```



```

        Y <= C;
    else
        Y <= D;
    end if;
end process;

```

Dvouvstupový

```

<output> <= <input1> WHEN <selector> = '1' ELSE
               <input2>;

```

Čtyřvstupový

```

process (<selector>,<input1>,<input2>,<input3>,<input4>)
begin
    case <selector> is
        when "00" => <output> <= <input1>;
        when "01" => <output> <= <input2>;
        when "10" => <output> <= <input3>;
        when "11" => <output> <= <input4>;
        when others => <output> <= <input1>;
    end case;
end process;

```

Demultiplexer - asynchronní

Dvouvstupový

```

<output_1> <= <input> WHEN <selector> = '1' ELSE
               '0';
<output_2> <= <input> WHEN <selector> = '1' ELSE
               '0';

```

Čtyřvstupový

```
process (<selector>,<input>)
begin
    case <selector> is
        when "00" =>
            <output_1> <= <input>;
            <output_2> <= '0';
            <output_3> <= '0';
            <output_4> <= '0';
        when "01" =>
            <output_1> <= '0';
            <output_2> <= <input>;
            <output_3> <= '0';
            <output_4> <= '0';
        when "10" =>
            <output_1> <= '0';
            <output_2> <= '0';
            <output_3> <= <input>;
            <output_4> <= '0';
        when "11" =>
            <output_1> <= '0';
            <output_2> <= '0';
            <output_3> <= '0';
            <output_4> <= <input>;
        when others =>
            <output_1> <= '0';
            <output_2> <= '0';
            <output_3> <= '0';
            <output_4> <= '0';
    end case;
end process;
```

Generátor paritního bitu

Lichá parita

LP	≤ 1	xor	bit ₀	xor	bit ₁	xor	bit ₂	xor	xor	bit _n
----	----------	-----	------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	-------	-----	------------------

Sudá parita

SP	≤ 0	xor	bit ₀	xor	bit ₁	xor	bit ₂	xor	xor	bit _n
----	----------	-----	------------------	-----	------------------	-----	------------------	-----	-------	-----	------------------

Sekvenční obvody

Klopný obvod

Klopný obvod D

```
process (<clock>)
begin
    if rising_edge(<clock>) then
        <output> <= <input>;
    end if;
end process;
```

Klopný obvod D – s asynchronním resetem

```
process (<clock>, <reset>)
begin
    if <reset>='1' then
        <output> <= '0';
    elsif (<clock>'event and <clock>='1') then
        <output> <= <input>;
    end if;
end process;
```

Klopný obvod D – se synchronním resetem

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>'event and <clock>='1' then
        if <reset>='1' then
            <output> <= '0';
        else
            <output> <= <input>;
        end if;
    end if;
end process;
```

Klopný obvod D – hradlovaný (clock enable), s asynchronním resetem

```
process (<clock>, <reset>)
begin
    if <reset>='1' then
        <output> <= '0';
    elsif (<clock>'event and <clock>='1') then
        if <clock_enable> = '1' then
            <output> <= <input>;
        end if;
    end if;
end process;
```

Klopný obvod D – hradlovaný (clock enable), se synchronním resetem

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>'event and <clock>='1' then
        if <reset>='1' then
            <output> <= '0';
        elsif <clock_enable> = '1' then
            <output> <= <input>;
        end if;
    end if;
end process;
```

Debounce –hrana stisku

```
process(<clock>)
begin
    if (<clock>'event and <clock> = '1') then
        if (<reset> = '1') then
            Q1 <= '0';
            Q2 <= '0';
            Q3 <= '0';
        else
            Q1 <= D_IN;
            Q2 <= Q1;
            Q3 <= Q2;
        end if;
        Q_OUT <= Q1 and Q2 and (not Q3);
    end if;
end process;
```

Debounce – trvání stisku

```
process(clk)
begin
    if (clk'event and clk = '1') then
        if ce = '1' then
            Q1 <= btn;
            Q2 <= Q1;
            Q3 <= Q2;
        end if;
        Q_OUT <= Q1 and Q2;
    end if;
end process;
```

Čítač

Čítač – binární, vzestupný

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        <count> <= <count> + 1;
    end if;
end process;
```

Čítač - binární, vzestupný, hradlovaný (clock enable)

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        if <clock_enable>='1' then
            <count> <= <count> + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

Čítač –binární, vzestupný, hradlovaný, s asynchronním resetem

```
process (<clock>, <reset>)
begin
    if <reset>='1' then
        <count> <= (others => '0');
    elsif <clock>='1' and <clock>'event then
        if <clock_enable>='1' then
            <count> <= <count> + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

Čítač –binární, vzestupný, hradlovaný, se synchronním resetem

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        if <reset>='1' then
            <count> <= (others => '0');
        elsif <clock_enable>='1' then
            <count> <= <count> + 1;
        end if;
    end if;
end process;
```

Čítač –binární, vzestupný, hradlovaný, s nastavením a asynchronním resetem

```
process (<clock>, <reset>)
begin
    if <reset>='1' then
        <count> <= (others => '0');
    elsif <clock>='1' and <clock>'event then
        if <clock_enable>='1' then
            if <load_enable>='1' then
                <count> <= <input>;
            else
                <count> <= <count> + 1;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```

Čítač –binární, vzestupný, hradlovaný, s nastavením a synchronním resetem

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        if <reset>='1' then
            <count> <= (others => '0');
        elsif <clock_enable>='1' then
            if <load_enable>='1' then
                <count> <= <input>;
            else
                <count> <= <count> + 1;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```

Čítač – binární, reverzibilní

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        if <count_direction>='1' then
            <count> <= <count> + 1;
        else
            <count> <= <count> - 1;
        end if;
    end if;
end process;
```


Čítač –binární, reverzibilní, hradlovaný, s nastavením a asynchronním resetem

```
process (<clock>, <reset>)
begin
    if <reset>='1' then
        <count> <= (others => '0');
    elsif <clock>='1' and <clock>'event then
        if <clock_enable>='1' then
            if <load_enable>='1' then
                <count> <= <input>;
            else
                if <count_direction>='1' then
                    <count> <= <count> + 1;
                else
                    <count> <= <count> - 1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```

Čítač –binární, reverzibilní, hradlovaný, s nastavením a asynchronním resetem

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        if <reset>='1' then
            <count> <= (others => '0');
        elsif <clock_enable>='1' then
            if <load_enable>='1' then
                <count> <= <input>;
            else
                if <count_direction>='1' then
                    <count> <= <count> + 1;
                else
                    <count> <= <count> - 1;
                end if;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```

Posuvný registr

Posuvný registr – kruhový, vlevo

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        <reg> <= <reg>(x-1 downto 0) & <reg>(x);
    end if;
end process;
```

Posuvný registr – kruhový, vpravo

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        <reg> <= <reg>( 0) & <reg>(x downto 1);
    end if;
end process;
```

Posuvný registr – vlevo s nasouváním nuly

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        <reg> <= <reg>(x-1 downto 0) & '0';
    end if;
end process;
```

Posuvný registr – vpravo s nasouváním jedničky

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        <reg> <= '1' & <reg>(x downto 1);
    end if;
end process;
```

Posuvný registr – vlevo s nasouváním nuly a přenosem

```
process (<clock>)
begin
    if <clock>='1' and <clock>'event then
        <reg> <= <reg>(x-1 downto 0) & '0';
        <c> <= <reg>(x);
    end if;
end process;
```

Intel

```
NET "btnstop" CLOCK_DEDICATED_ROUTE = FALSE;
```

```
NET "btn0" LOC = B18;  
NET "btn1" LOC = D18;  
NET "btn2" LOC = E18;  
NET "btn3" LOC = H13;
```

```
NET "clk" LOC = B8;
```

```
NET "seg[0]" LOC = L18;  
NET "seg[1]" LOC = F18;  
NET "seg[2]" LOC = D17;  
NET "seg[3]" LOC = D16;  
NET "seg[4]" LOC = G14;  
NET "seg[5]" LOC = J17;  
NET "seg[6]" LOC = H14;  
NET "seg[7]" LOC = C17;
```

```
NET "cislo[0]" LOC = F17;  
NET "cislo[1]" LOC = H17;  
NET "cislo[2]" LOC = C18;  
NET "cislo[3]" LOC = F15;
```

```
NET "ld[0]" LOC = J14;  
NET "ld[1]" LOC = J15;  
NET "ld[2]" LOC = K15;  
NET "ld[3]" LOC = K14;  
NET "ld[4]" LOC = E16;  
NET "ld[5]" LOC = P16;  
NET "ld[6]" LOC = E4;  
NET "ld[7]" LOC = F4;
```

```
NET "sw1[0]" LOC = G18;  
NET "sw1[1]" LOC = H18;  
NET "sw1[2]" LOC = K18;  
NET "sw1[3]" LOC = K17;
```

```
NET "sw2[0]" LOC = L14;  
NET "sw2[1]" LOC = L13;  
NET "sw2[2]" LOC = N17;  
NET "sw2[3]" LOC = R17;
```